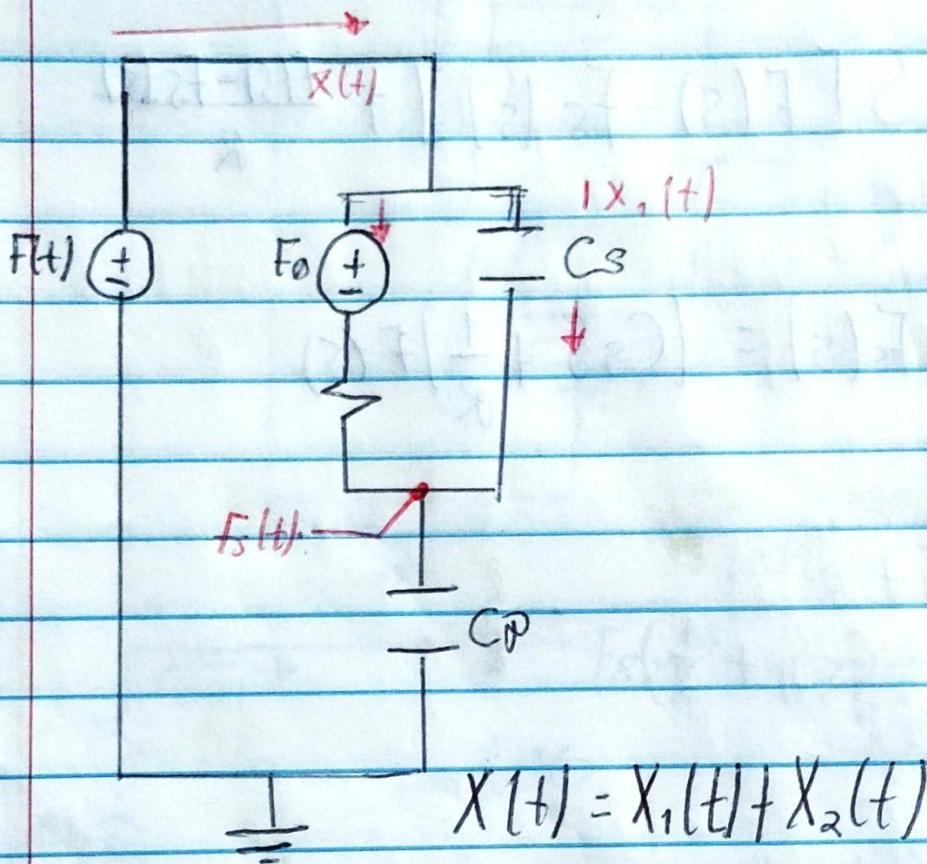



Circuito eléctrico



Función de transferencia Se aplica superposición

Análisis en paralelo F_0

* Análisis por nodos



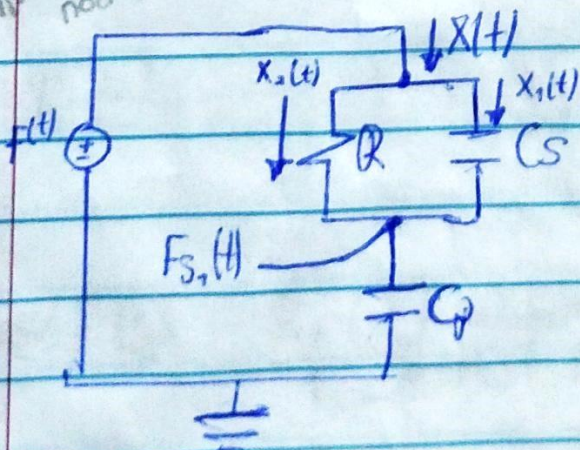


$$X(t) = X_1(t) + X_2(t)$$

$$X(t) = \frac{d[F_s(t)]}{dt}$$

$$X_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$
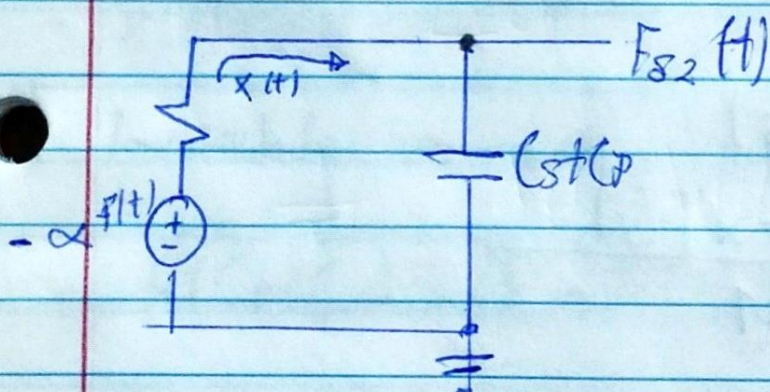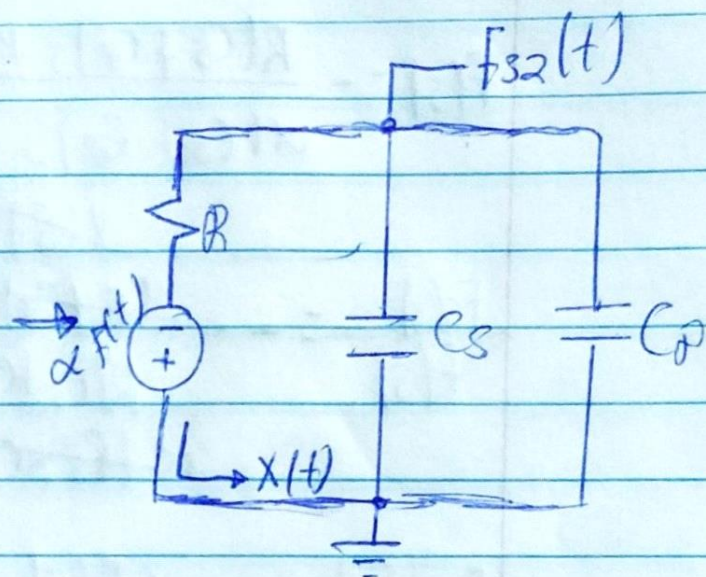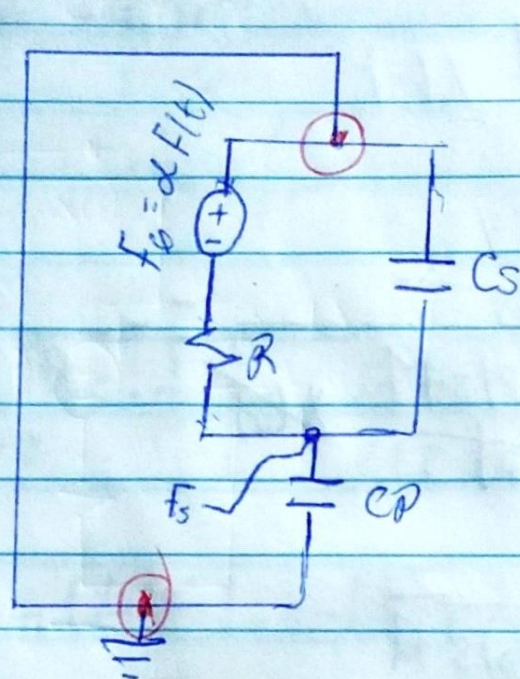
$$X_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$



$$\alpha F(t) = R X(t) + \frac{1}{C_S + C_D} \int X(t) dt$$

$$F_S(t) = \frac{1}{C_S + C_D} \int X(t) dt$$

$$\alpha F(s) = \frac{R X(s)}{1} + \frac{X(s)}{(C_S + C_D)s} ; \quad F_S(s) = \frac{X(s)}{(C_S + C_D)s}$$

$$F(s) = - \frac{R(Cs + C_0)s + 1}{\alpha(Cs + C_0)s} X(s)$$

$$\frac{F(s)}{X(s)} = - \frac{\cancel{(Cs + C_0)s}}{R(Cs + C_0)s + 1} = - \frac{\alpha}{R(Cs + C_0)s + 1}$$

$$F_{s2}(s) = - \frac{\alpha F(s)}{R(Cs + C_0)s + 1}$$

$$F_s(s) = F_{s1}(s) + F_{s2}(s)$$

$$F_s(s) = - \frac{(CsRS + 1)F(s) - \alpha F(s)}{R(C_0 + Cs)s + 1}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{CsRS + 1 - \alpha}{R(C_0 + Cs)s + 1} \quad \text{Función de transferencia}$$

Error en estado estacionario
Entrada

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \downarrow F(s) \left[1 - \frac{F(s)}{R \cdot F(s)} \right]$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left[1 - \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1} \right]$$

$$e(s) = 1 - \left(\frac{1 - \alpha}{1} \right) = 1 - (1 - \alpha) = 1 - 1 + \alpha = \alpha = 0.25$$

$$e(t) = \alpha V = 0.25V$$

Estabilidad lazo abierto

$$R(C_p + C_s)s + 1 = 0$$

$$R(C_p + C_s)s = -1$$

$$\lambda = -\frac{1}{R(C_p + C_s)s}$$

re

$$\lambda < 0$$

$$\lambda = -2774.99 \quad \lambda = -99.9999$$

El sistema presenta una respuesta asintóticamente estable.